
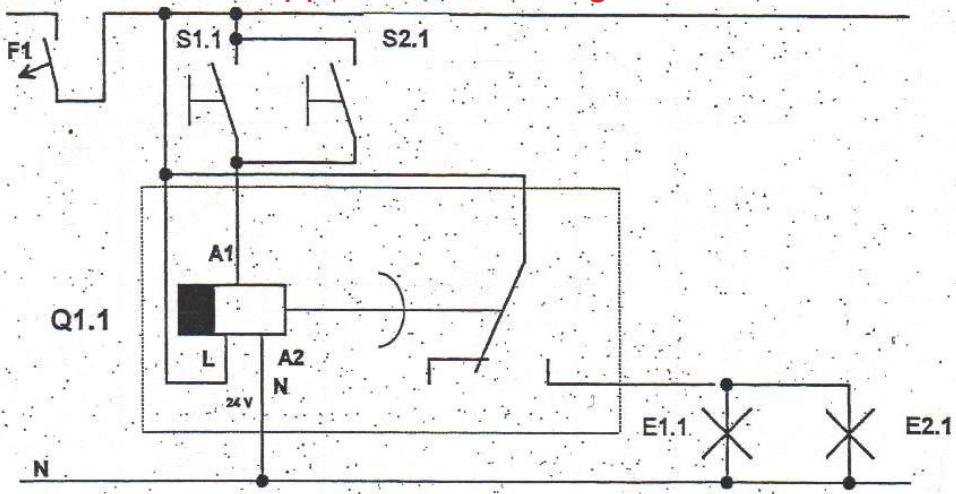


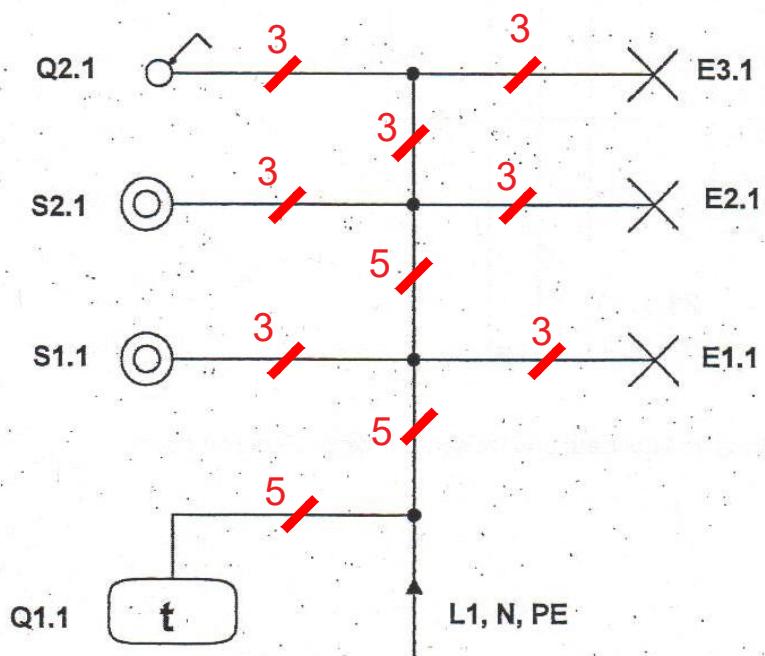1. Liegt eine nachschaltbare oder nichtnachschaltbare Treppenlichtschaltung vor?

Die Treppenlichtschaltung ist nachschaltbar




2. Zusätzlich zum Treppenlicht ist für die Kellerbeleuchtung eine Ausschaltung vorgesehen.
 Ergänzen Sie die Anzahl der erforderlichen Adern.




3. Ergänzen Sie den Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung.


Q2.1

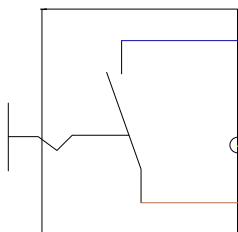


E3.1

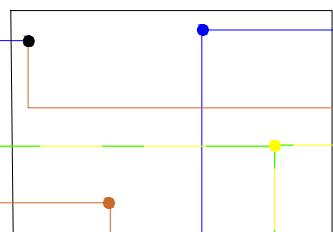


S2.1

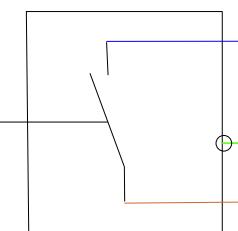


E2.1

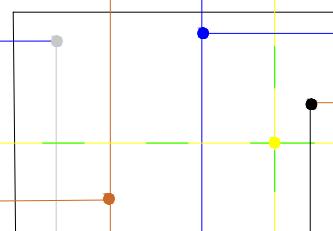

S1.1

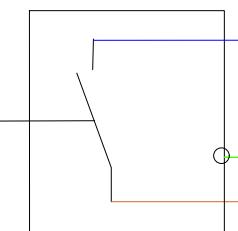

E1.1

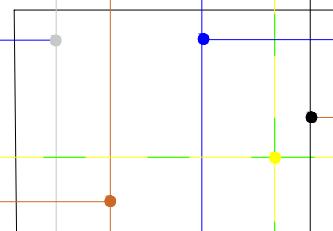

Q1.1

