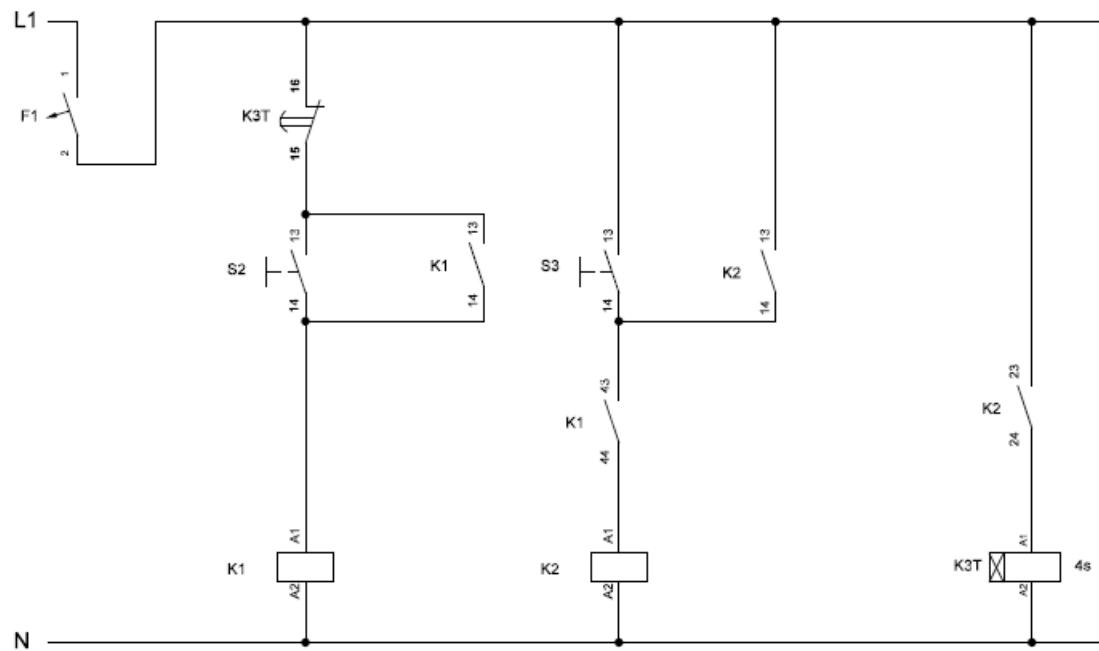


	EEG Lernfeld 7	Unterlagen erstellen
--	--------------------------	-----------------------------

Beschreibung der Schaltung:

- Wird ein Taster S2 betätigt, dann soll das Schütz K1 anziehen und sich selbst halten.
- Erst dann kann durch betätigen von S3 das Schütz K2 anziehen und sich selbst halten. Gleichzeitig wird das anzugsverzögerte Zeitrelais erregt.
- Nach Ablauf der Einstellzeit von 4s fallen beide Schütze ab.
- Die Schütze K1 und K2 steuern jeweils die Beleuchtung eines Flurs

Steuerstromkreis in aufgelöster Darstellung (VPS):



Arbeitsauftrag:

Erstellen Sie zu der Funktionsbeschreibung folgende Unterlagen:

- Zuordnungsliste
- Schaltung der EASY
- Dokumentation der Ergebnisse der Programmierung

Zuordnungsliste:

Betriebsmittel- kennzeichnung	Funktion	Kommentar	Adresse in der SPS	Operand

Beschaltung der EASY:

230V/L1

